

전자전기컴퓨터설계실험II 실험 전 보고서

LAB 2 – 순차회로와 응용 회로

학과	전자전기컴퓨터공학부
학번/이름	2025440032 / 김윤지
작성일	2026.09.19
대상	01 Counter ~ 08 Segment Scan, 08A Integrated
검증 환경	VS Code · Icarus Verilog · VaporView
프로젝트	ece2_2026 / LAB2
기준 커밋	2f7c83ed7a9ac0e78f9ecae6f56da58015f5270b
GitHub 주소	github.com/yunuos2525-cloud/ece2_2026
제출 태그	LAB2_SUBMIT

A. 목적 및 공통 검증 조건

LAB2에서는 여러 순차회로와 그 응용 회로를 설계하고, 입력과 이전 상태에서부터 예상한 동작을 simulation 및 파형과 비교하여 검증한다.

공통 설계 원리

상태는 상승 edge에서 갱신된다. 코어의 synchronous reset이 우선하고, enable=0이면 이전 상태를 유지한다. Nonblocking 할당의 오른쪽 항은 같은 edge 직전 값을 사용하므로 레지스터 전달·시프트·상태 전이도 이전 상태에서 계산한다.

Simulation 검증 방법

각 TB는 주기 **10 ns** clock의 상승 edge 뒤 #1에 값을 검사한다. 컴파일 성공, TB PASS, VaporView에서 예상값과 실제 파형을 비교한 기능 검증은 서로 다른 단계다. 01~08의 TB는 코어를 직접 시험하고, 08A의 TB는 통합 top을 시험한다. XDC는 Icarus 기능 simulation에 사용되지 않았다.

01 Counter	
코어 RTL	counter4.v
설계 최상위	lab2_counter
코어 TB / 시뮬레이션 최상위	tb_counter4.sv / tb_counter4
02 Clock Divider	
코어 RTL	clock_divider.v
설계 최상위	lab2_clock_divider
코어 TB / 시뮬레이션 최상위	tb_clock_divider.sv / tb_clock_divider
03 Register	
코어 RTL	register_pair.v
설계 최상위	lab2_register
코어 TB / 시뮬레이션 최상위	tb_register_pair.sv / tb_register_pair
04 Shift Register	
코어 RTL	shift_register4.v
설계 최상위	lab2_shift_register
코어 TB / 시뮬레이션 최상위	tb_shift_register4.sv / tb_shift_register4
05 PISO	
코어 RTL	piso4.v
설계 최상위	lab2_piso
코어 TB / 시뮬레이션 최상위	tb_piso4.sv / tb_piso4
06 Moore FSM	
코어 RTL	moore_cycle.v
설계 최상위	lab2_moore
코어 TB / 시뮬레이션 최상위	tb_moore_cycle.sv / tb_moore_cycle
07 Mealy FSM	
코어 RTL	mealy_toggle.v
설계 최상위	lab2_mealy
코어 TB / 시뮬레이션 최상위	tb_mealy_toggle.sv / tb_mealy_toggle
08 Segment Scan	
코어 RTL	segment_scan8.v
설계 최상위	lab2_segment_scan
코어 TB / 시뮬레이션 최상위	tb_segment_scan8.sv / tb_segment_scan8
08A Integrated	
코어 RTL	8개 코어를 포함한 12개 RTL
설계 최상위	lab2_integrated
코어 TB / 시뮬레이션 최상위	tb_lab2_integrated.sv / tb_lab2_integrated

Simulation과 실제 보드의 차이

보드 B6 clock은 **1 kHz**(주기 1 ms)로 설정할 계획이다. 물리 스위치와 N8 버튼은 input_frontend를, 08A의 N4 버튼은 button_onepulse를 거치므로 TB의 직접 입력과 보드의 입력 timing은 다르다. Vivado와 보드 검증은 아직 수행하지 않았으며 K절에는 계획만 적는다.

B. 실험 1. Counter

설계 목적과 핵심 RTL

counter4는 4비트 value를 증가 또는 감소시키는 순차회로다. rst가 가장 우선하고, enable=0이면 값을 유지한다. lab2_counter는 처리된 입력을 코어에 연결하고 value를 하위 LED 네 개에 표시한다.

```
always @(posedge clk) begin
    if (rst) value <= 4'd0;
    else if (enable) begin
        if (down) value <= value - 4'd1;
        else value <= value + 4'd1;
    end
end
```

증가와 감소는 모두 4비트 범위에서 계산된다. 따라서 15에서 한 번 더 증가하면 0이고, 0에서 한 번 감소하면 15다.

예상 동작

시험 조건	검사 시점	예상 value	계산 근거
rst=1	6 ns	0	5 ns 상승 에지에서 초기화
enable=1, down=0	16~156 ns	1→15	매 에지 1 증가
15에서 한 번 더 증가	166 ns	0	(15+1) mod 16
0에서 down=1 감소	176 ns	15	(0-1) mod 16
enable=0	336 ns	0	할당이 없어 유지
0에서 다시 감소	346 ns	15	감소 순환
rst=1, enable=1	356 ns	0	리셋 우선

Simulation 결과와 파형 분석

tb_counter4는 reset, 양방향 경계값, hold 및 reset 우선순위를 **36회** 검사했다. 정상 실행은 PASS 로그의 LAB2_PASS counter4 checks=36과 356 ns 종료로 확인된다. 표의 입력 순서대로 진행한 전체 파형에서 down-enable-rst의 변화와 value의 증가·감소·유지가 대응한다. 경계값은 다음 확대 파형에서 읽는다.



그림 1. 0~356 ns의 클럭·리셋·제어·4비트 값. 증가에서 감소로 바뀌는 위치와 마지막 제어 구간을 보여준다.

155 ns edge 뒤 value=15에서 165 ns edge에 한 번 더 증가시키면 4비트 범위를 넘어 0이 된다. down은 그 뒤인 166 ns에 1로 바뀌므로 175 ns edge에서는 0에서 15로 감소해야 한다. 확대 파형의 f→0→f는 두 연산의 경계값을 보여준다.

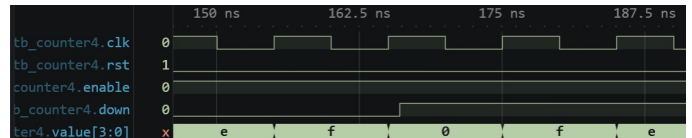


그림 2. 150~178 ns 부근의 증가 15→0, 감소 0→15 및 down 전환.

335 ns edge에서 enable=0이므로 0을 유지하고, 345 ns edge의 감소로 15가 된다. 355 ns에는 rst=1, enable=1을 함께 주었으므로 reset이 우선해 0으로 돌아간다. 파형에서도 0→f→0이 확인되며, reset 입력 직후가 아니라 다음 clock edge에서 0이 되는 동기 동작이다.



그림 3. 320~356 ns 부근의 유지, 재순환, 동기 리셋.

C. 실험 2. Clock Divider

설계 목적과 핵심 RTL

clock_divider는 count=0..DIVISOR-1을 반복하고, 짝수 분주비의 앞 절반에서 divided=0, 뒤 절반에서 1을 낸다. tick은 count=DIVISOR-1인 한 clock 동안 HIGH가 되는 제어 신호다. 다른 순차회로의 clock을 대신하지 않고, 같은 clock edge에서 동작할지를 알려주는 enable로 사용할 수 있다.

```
assign tick = !rst && (count == DIVISOR - 1);
always @(posedge clk) begin
  if (rst) begin
    count <= 0;
    divided <= 1'b0;
  end else begin
    if (count == DIVISOR - 1) count <= 0;
    else count <= count + 1'b1;
    if (count == DIVISOR/2 - 1) divided <= 1'b1;
    else if (count == DIVISOR - 1) divided <= 1'b0;
  end
end
```

lab2_clock_divider는 분주비 2:10:50 및 기본 1000 회로의 출력을 모은다. TB는 분주비 10과 최소값 2, tick 세 번, 중간 reset과 재시작을 검사한다.

예상 주기와 출력 관계

예지 뒤 count, DIVISOR=10	divided	tick	뜻
0~4	0	0	Low 절반
5~8	1	0	High 절반
9	1	1	한 clock 폭의 tick
다음 0	0	0	순환, divided 하강

TB의 T_clk=10 ns이므로 T_divided=10×10=100 ns이고 High/Low는 각각 50 ns로 duty는 50%다. DIVISOR=2의 div2는 매 10 ns마다 반전하며 16 ns 첫 검사에서 1이어야 한다. 정상 로그는 **PASS 129회, 436 ns 종료**를 기록한다.

Simulation 결과와 파형 분석

30 clock 동안 분주기를 진행한 뒤 reset하고 다시 시작했다. 분주비 10에서는 세 번의 tick이 발생하고 reset 뒤 Low 구간부터 재시작해야 한다. 전체 파형에서 divided가 일정한 주기로 HIGH/LOW를 반복하고, 각 분주 주기의 끝에서 tick이 한 clock 동안 HIGH가 되는 것을 확인했다. div2/tick2와 끝부분 reset도 TB의 129개 검사 범위에 포함된다.

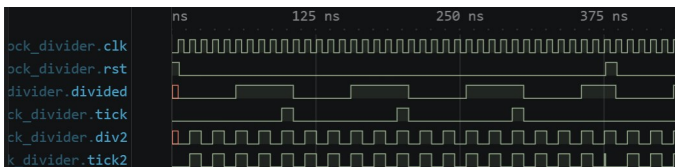


그림 4. 0~436 ns 분주비 10:2 출력, tick 및 리셋 흐름.

첫 상승 55 ns, 하강 105 ns, 재상승 155 ns를 비교하면 High/Low가 각각 50 ns여야 한다. 95~105 ns 동안 tick이 HIGH로 유지되고, 105 ns 상승 edge에서 divided가 LOW로 전환된다. 확대 파형의 출력 전환과 tick 폭이 이 계산에 맞는다.

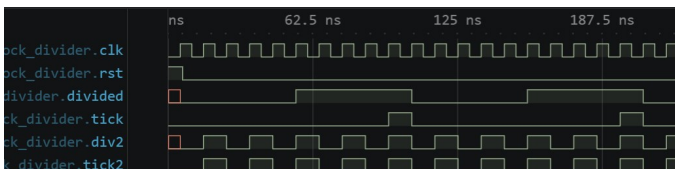


그림 5. duty 50%와 한 클록 폭 tick을 함께 검토한 확대 파형.

376 ns에 rst=1을 인가하면 조합식으로 계산되는 tick은 바로 LOW가 되고, divided는 다음 상승 edge인 385 ns에서 LOW로 초기화된다. reset 해제 뒤 divided는 435 ns에 다시 HIGH가 된다. 확대 파형에서 두 출력의 반응 시점이 다르게 나타나는 이유가 이 구조다.

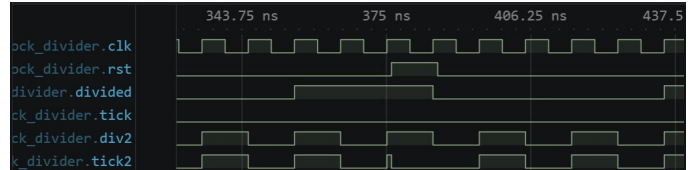


그림 6. 중간 reset에서 tick이 바로 LOW가 되고 divided는 다음 상승 edge에 초기화되는 구간.

오류 검출 및 복구

정상	
RTL 조건과 예상	count==DIVISOR/2 - 1, div2=1
실제 확인 및 의미	PASS 129회, 436 ns 종료
수정	
RTL 조건과 예상	한 줄을 count==DIVISOR/2로 변경; 16 ns 예상 1, 수정 RTL 계산값 0
실제 확인 및 의미	16 ns minimum divisor duty FAIL. 최소 분주비의 첫 High 시점을 놓침
원복	
RTL 조건과 예상	원래 비교식 복원
실제 확인 및 의미	별도 실행 PASS 129회, 436 ns 종료

clock_divider.v의 비교식을 한 칸 늦추자 최소 분주비 2에서 첫 High가 나오지 않았다. RTL만 수정하고 TB는 변경하지 않았다. TB의 16 ns minimum divisor duty 검사에서 예상값 div2=1, 실제값 div2=0으로 FAIL했고, 원래 식을 복구한 별도 실행은 129개 검사를 모두 통과했다.

```
LAB2_FAIL minimum divisor duty time=16000
FATAL: C:\Users\yunji\ece2\ece2_2026\LAB2\02_clock_divider\sim\tb_clock_divider.sv:12: check failed
Time: 16000 Scope: tb_clock_divider.check
```

그림 7. 분주비 2의 첫 High가 누락된 16 ns FAIL 로그.

D. 실험 3. Register

설계 목적과 핵심 RTL

register_pair는 load에서 data_in을 stored에 저장하고, transfer에서 **edge 직전의 stored**를 value에 전달한다. 두 제어가 동시에 1이어도 저장과 전달은 각각 실행된다.

```
always @(posedge clk) begin
  if (rst) begin
    stored <= 4'd0;
    value <= 4'd0;
  end else begin
    if (load) stored <= data_in;
    if (transfer) value <= stored;
  end
end
```

같은 edge에서 stored에 새 입력을 쓰더라도 value는 이전 stored를 읽는다. lab2_register는 두 값을 LED에 연결하고, TB는 아래 7개 상태를 검사한다.

제어 조건과 예상값

예지 조건	다음 stored	다음 value	우선순위-근거
rst=1	0	0	두 제어보다 우선
load=1, transfer=0	data_in	이전 value	저장만
load=0, transfer=1	이전 stored	이전 stored	외부 data_in은 전달하지 않음
load=1, transfer=1	data_in	이전 stored	nonblocking의 old value
두 제어 0	이전 stored	이전 value	hold

검사 시점	시험 조건	예상 {stored, value}
6 ns	reset	00
16 ns	data_in=A, load=1	A0

검사 시점	시험 조건	예상 {stored,value}
26 ns	data_in=3, transfer=1	AA
36 ns	data_in=3, load=transfer=13A	
46 ns	같은 제어 한 예지 더	33
56 ns	제어 0, 입력 F	33
66 ns	rst=1, 두 제어 1	00

Simulation 결과와 파형 분석

정상 로그는 **PASS 7회, 66 ns 종료**를 기록한다. 저장·전달·동시 제어·hold·reset을 적용한 전체 파형에서 {stored,value}가 표의 00→A0→AA→3A→33→33→00 순서로 나타났다. 입력 F를 준 hold에서도 값이 33으로 남고, 마지막에는 두 제어가 1이어도 reset으로 00이 된다.



그림 8. 0~66 ns의 데이터 저장·전달·유지·초기화 순서.

25 ns edge에서는 data_in=3이어도 이전 stored=A가 전달되어 AA가 된다. 35 ns에 load와 transfer를 함께 적용하면 stored=3을 새로 저장하면서 value=A를 유지하므로 3A가 예상된다. 확대 파형에서도 AA→3A→33을 확인했으며, 45 ns의 다음 transfer에서 비로소 value=3이 된다.

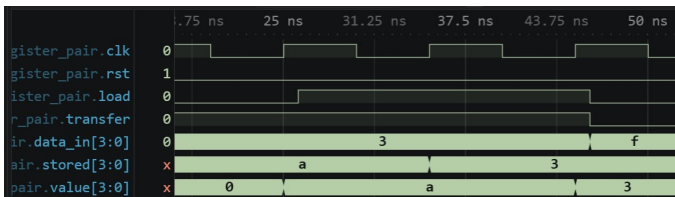


그림 9. 25/35/45 ns edge 전후 data_in, stored, value의 차이.

오류 검출 및 복구

정상	
RTL 조건과 예상	value <= stored
실제 확인 및 의미	PASS 7회, 66 ns 종료; 26 ns 값 AA
수정	
RTL 조건과 예상	value <= data_in; 26 ns 예상값 AA, 수정 RTL 계산값 A3
실제 확인 및 의미	26 ns transfer stored not live input FAIL 저장값 대신 현재 입력 3을 전달
원복	
RTL 조건과 예상	value <= stored 복원
실제 확인 및 의미	별도 실행 PASS 7회, 66 ns 종료

register_pair.v의 전달 대상을 stored에서 현재 data_in으로 바꾸었다. RTL만 수정하고 TB는 변경하지 않았다. 이때 이전 저장값 대신 입력 3이 전달되어 26 ns에 예상값 {stored,value}=AA, 실제값 A3가 된다. 실제 TB의 transfer stored not live input 검사에서 FAIL했고, 원래 식으로 복구한 별도 실행은 7개 검사를 통과했다.

```
LAB2_FAIL transfer stored not live input time=26000
FATAL: C:\Users\yunji\ece2\ece2_2026\LAB2\03_register\sim\tb_register_pair.sv:12: check failed
Time: 26000 Scope: tb_register_pair.check
```

그림 10. 26 ns 저장값 대신 현재 입력이 전달된 FAIL 로그.

E. 실험 4. Shift Register

설계 목적과 핵심 RTL

shift_register4는 enable=1인 상승 edge마다 serial_in을 최상위 비트에 넣고, 기존 비트를 한 자리씩 오른쪽으로 옮긴다. 오른쪽 항의 비트들은 모두 edge 직전의 value다.

```
always @(posedge clk) begin
    if (rst) value <= 4'd0;
    else if (enable) value <= {serial_in, value[3:1]};
end
```

enable=0에서는 입력이 바뀌어도 저장값을 유지한다. lab2_shift_register는 상태를 하위 LED 네 개에 연결한다.

비트 이동과 예상값

rst=1	
이전 value	임의
serial_in	임의
다음 value	0000
의미	reset 우선
enable=1	
이전 value	0000
serial_in	1
다음 value	1000 (8)
의미	MSB로 진입
enable=1	
이전 value	1000
serial_in	0
다음 value	0100 (4)
의미	오른쪽으로 이동
enable=0	
이전 value	0100
serial_in	1
다음 value	0100 (4)
의미	입력 변화에도 유지
enable=1	
이전 value	0100
serial_in	1
다음 value	1010 (A)
의미	이전 비트 동시 이동
enable=1	
이전 value	1010
serial_in	0
다음 value	0101 (5)
의미	4비트 이력

Simulation 결과와 파형 분석

tb_shift_register4는 방향, hold, 0 입력에 따른 비트 배출과 reset 우선순위를 8회 검사했다. 정상 로그는 **PASS 8회, 106 ns 종료**다. 입력 1,0, hold 중 입력 1, 재개 후 1,0, 네 번의 0과 마지막 reset을 적용한 전체 파형에서 0→8→4→A→5→2→1→0→0이 나타났다. 0을 계속 입력하면 저장된 비트가 한 자리씩 오른쪽으로 이동하면서 결국 value=0000이 된다.

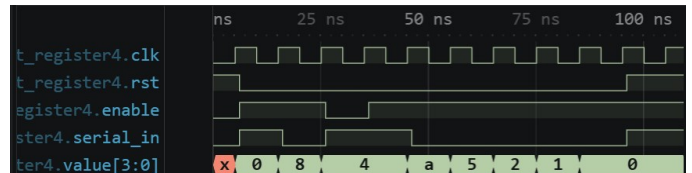


그림 11. 0~106 ns의 오른쪽 이동, enable 유지 및 끝 리셋.

25 ns edge 뒤 value=4에서 enable=0, serial_in=1로 35 ns edge를 지나면 4를 유지해야 한다. 45 ns에 enable을 1로 되돌리면 새 입력 1이 MSB로 들어가 A가 된다. 확대 파형의 4→A는 입력 변화만으로는 상태가 변하지 않음을 보여준다.

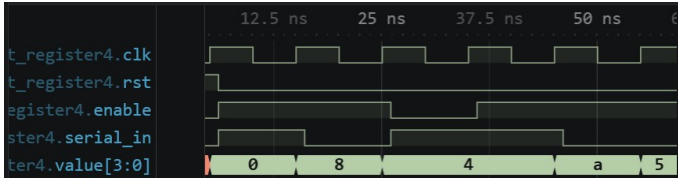


그림 12. serial_in=1이어도 enable=0이면 4를 유지하고, 재개 시 A가 되는 구간.

네 번의 0 입력 뒤 105 ns edge에서 rst=1,enable=1,serial_in=1을 함께 인가했다. reset이 시프트보다 우선하므로 새 1은 들어오지 않고 106 ns에도 0이어야 한다. 확대 파형에서 이 값이 확인되었다.

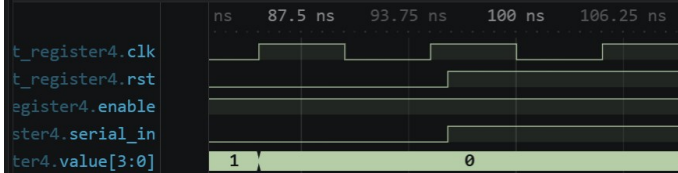


그림 13. 105 ns edge의 reset=enable 동시 입력과 106 ns 값 0.

오류 검출 및 복구

정상	
RTL 조건과 예상	{serial_in,value[3:1]}, 첫 1 입력 뒤 1000
실제 확인 및 의미	PASS 8회, 106 ns 종료
수정	
RTL 조건과 예상	{value[2:0],serial_in}; 16 ns 예상값 1000, 수정 RTL 계산값 0001
실제 확인 및 의미	16 ns input enters MSB FAIL. 직렬 입력이 반대쪽 비트에 들어감
원복	
RTL 조건과 예상	원래 결합식 복원
실제 확인 및 의미	별도 실행 PASS 8회, 106 ns 종료

shift_register4.v의 결합 순서를 반대로 바꾸고 TB는 변경하지 않았다. 첫 직렬 입력 1이 MSB 대신 LSB에 들어가므로 16 ns의 예상값 1000과 달리 수정 회로는 0001을 낸다. 실제 TB의 input enters MSB 검사에서 FAIL했고, 원래 결합식으로 복구한 별도 실행은 8개 검사를 통과했다.

LAB2_FAIL input enters MSB time=16000
FATAL: C:\Users\yunji\ece2\ece2_2026\LAB2\04_shift_register\sim\tb_shift_register4.sv:12: check failed
Time: 16000 Scope: tb_shift_register4.check

그림 14. 첫 직렬 입력이 MSB 대신 LSB로 들어간 16 ns FAIL 로그.

F. 실험 5. PISO

설계 목적과 핵심 RTL

piso4는 4비트 병렬 입력을 저장한 뒤 최상위 비트부터 직렬로 내보낸다. 상승 edge의 우선순위는 reset > load > enable > hold다.

```
assign serial_out = value[3];  
always @(posedge clk) begin  
    if (rst) value <= 4'd0;  
    else if (load) value <= data_in;  
    else if (enable) value <= {value[2:0], 1'b0};  
end
```

serial_out은 현재 value[3]을 그대로 보여준다. lab2_piso는 병렬 저장값과 직렬 출력을 LED에 연결한다.

제어 우선순위와 예상 비트열

제어 조건	다음 value	현재 serial_out	근거
rst=1	0	갱신 뒤 0	최우선 초기화
load=1	data_in	저장값의 bit 3	enable이 함께 1이어도 load
enable=1	{value[2:0],1'b0}	시프트 전에는 이전 bit 3	MSB-first, zero fill
두 제어 0	이전 값	이전 bit 3	hold

단어 A(1010)를 load한 직후 value=A,serial_out=1이다. 625 ns hold 뒤에도 같고, 각 shift 직전의 출력은 1→0→1→0이다.

635/645/655/665 ns edge 직후 value는 4→8→0→0으로 변한다. TB가 shift 전 출력을 읽는 이유는 첫 비트 1을 놓치지 않기 위해서다.

Simulation 결과와 파형 분석

tb_piso4는 0~F의 각 단어에 load=hold=4개 직렬 비트=zero fill을 검사하고 양끝 reset을 더해 16×7+2=114회를 확인했다. 정상 로그는 PASS 114회, 976 ns 종료다. 모든 단어가 네 번의 shift 뒤 0이 되어야 하며, 전체 파형에서 16개 입력의 반복 load-shift와 마지막 reset을 확인했다. A의 비트 순서는 다음 확대에서 읽는다.

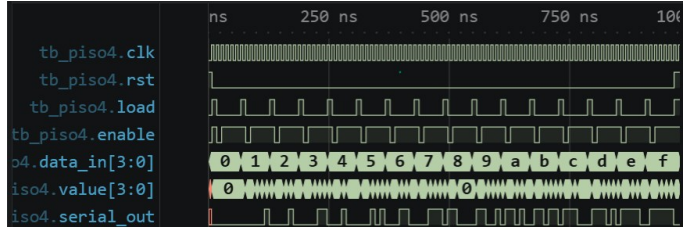


그림 15. 입력 0~F 전체 시험, 병렬 저장과 직렬 출력의 흐름.

A를 load하고 hold한 뒤 네 번 shift하면 value=A→4→8→0→0이다. 확대 파형에서 각 shift 전 serial_out=1→0→1→0을 확인했다. 출력은 현재 저장값의 MSB이므로 edge 뒤의 새 value[3]을 직전 출력과 구분해서 읽어야 한다.

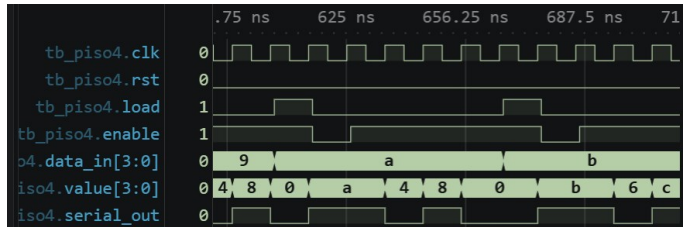


그림 16. A 저장 뒤 hold 및 MSB-first 1,0,1,0 출력과 zero fill.

오류 검출 및 복구

정상	
RTL 조건과 예상	serial_out=value[3]
실제 확인 및 의미	PASS 114회, 976 ns 종료
수정	
RTL 조건과 예상	serial_out=value[0]; word=1의 86 ns 예상값 0, 수정 RTL 계산값 1
실제 확인 및 의미	86 ns MSB first before edge FAIL. LSB를 먼저 출력
원복	
RTL 조건과 예상	serial_out=value[3] 복원
실제 확인 및 의미	별도 실행 PASS 114회, 976 ns 종료

piso4.v의 serial_out 선택 비트를 [3]에서 [0]으로 바꾸고 TB는 변경하지 않았다. word=1의 shift 전 출력은 MSB가 0이므로 예상값 0이지만 수정 회로는 LSB인 1을 낸다. 실제 TB의 86 ns MSB first before edge 검사에서 실제값 1로 FAIL했고, 원래 비트를 복구한 별도 실행은 114개 검사를 통과했다.

LAB2_FAIL MSB first before edge time=86000
FATAL: C:\Users\yunji\ece2\ece2_2026\LAB2\05_piso\sim\tb_piso4.sv:12: check failed
Time: 86000 Scope: tb_piso4.check

그림 17. 86 ns 직렬 출력 비트 선택 오류를 검출한 FAIL 로그.

G. 실험 6. Moore FSM

설계 목적과 상태 관계

moore_cycle은 value 자체가 현재 state이자 출력인 세 상태 회로다. rst=1이면 S0(00)로 돌아가고, enable && advance일 때만 S0→S1→S2→S0로 전이한다. value는 clock edge에서만 바뀌므로 advance를 edge 사이에 변경해도 바로 변하지 않는다. lab2_moore는 이 출력을 하위 LED 두 개에 연결한다.

case문에서는 S0(00)과 S1(01)의 다음 상태를 각각 지정하고, 나머지 경우는 default에서 S0(00)로 전이하도록 하였다. 따라서 S2(10)에서는 다음 유효한 상승 edge에 S0로 돌아간다.

현재 상태	enable && advance=1의 다음 상태	그 외	출력 value
S0 = 00	S1 = 01	S0 유지	00
S1 = 01	S2 = 10	S1 유지	01
S2 = 10	S0 = 00	S2 유지	10
rst=1	S0 = 00	S0 = 00	예지 뒤 00

핵심 RTL 코드

```
always @(posedge clk) begin
    if (rst) value <= 2'b00;
    else if (enable && advance) begin
        case (value)
            2'b00: value <= 2'b01;
            2'b01: value <= 2'b10;
            default: value <= 2'b00;
        endcase
    end
end
```

현재 value에 따라 다음 state가 정해지지만 할당은 상승 edge에서 실행된다. 두 제어 중 하나가 0이면 현재 state를 유지한다.

Simulation 결과와 파형 분석

tb_moore_cycle은 네 차례 상태 순환과 hold, 마지막 S1 상태에서의 reset을 23회 검사했다. 정상 로그는 PASS 23회, 226 ns 종료다. 각 순환의 예상값 00→01→10→00이 전체 파형에서 0/1/2/0으로 보이고, 이 표시는 각각 00/01/10/00에 대응한다. enable=0 또는 advance=0인 edge에서는 값이 유지되었다.

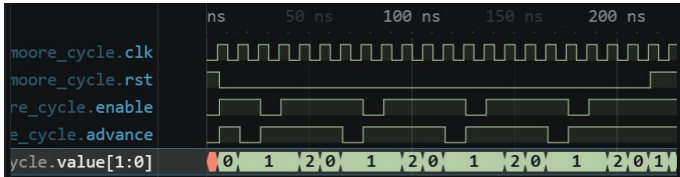


그림 18. 네 차례 상태 순환과 제어에 따른 hold-reset.

6 ns에 advance만 1로 바꾸어도 clock edge가 오기 전인 7 ns에는 value=00이다. 15 ns 이후 유효 edge에서 16 ns 01이 되고, 25/35 ns에는 enable 또는 advance를 0으로 두어 26/36 ns에도 01을 유지한다. 이어 46 ns 10, 56 ns 00으로 변하는 시점이 확대 파형에 나타난다.

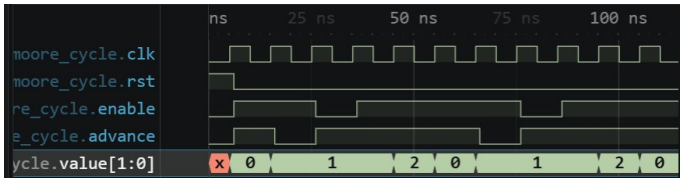


그림 19. 첫 상태 순환의 입력 변경, hold, S1→S2 전이 및 S0 복귀.

오류 검출 및 복구

정상	
RTL 조건과 예상	S1(01)→S2(10)
실제 확인 및 의미	PASS 23회, 226 ns 종료
수정	
RTL 조건과 예상	S1→S0(00); 46 ns 예상값 10, 수정 RTL 계산값 00
실제 확인 및 의미	46 ns S1 to S2 FAIL. S2를 건너뛴
원복	
RTL 조건과 예상	S1→S2 복원
실제 확인 및 의미	별도 실행 PASS 23회, 226 ns 종료

moore_cycle.v의 S1 전이를 S2에서 S0으로 바꾸고 TB는 변경하지 않았다. S2를 건너뛰므로 46 ns의 예상값 10 대신 00이 예상된다. 실제 TB의 S1 to S2 검사에서 실제값 00으로 FAIL했고, 원래 전이를 복구한 별도 실행은 23개 검사를 통과했다.

```
LAB2 FAIL: S1 to S2 time=46000
FATAL: C:\Users\yunji\ece2\ece2_2026\LAB2\06_moore\sim\tb_moore_cycle.sv:12: check failed
Time: 46000 Scope: tb_moore_cycle.check
```

그림 20. S1→S2가 S1→S0으로 바뀐 46 ns FAIL 로그.

H. 실험 7. Mealy FSM

설계 목적과 상태·출력 관계

mealy_toggle의 1비트 state는 상승 edge에서만 바뀐다. rst=1이면 S0이고, enable && bit_in이면 S0↔S1로 토글한다. 출력 value는 현재 state와 bit_in의 조합 결과이므로 clock edge가 없는 시점에도 입력 변화에 따라 달라질 수 있다. lab2_mealy는 state와 value를 LED에 연결한다.

핵심 RTL 코드

```
always @(posedge clk) begin
    if (rst) state <= 1'b0;
    else if (enable && bit_in) state <= ~state;
end
// Reset changes state at the rising edge; value is combinational.
assign value = !bit_in ? 2'b00 : (state ? 2'b01 : 2'b10);
```

state에는 nonblocking 할당을 사용하고 value는 연속 할당으로 계산한다. 이 차이 때문에 state 전이와 입력에 따른 출력 변화 시점이 구별된다. 여기서 assign의 continuous assignment는 절차 블록 안의 blocking assignment(=)와 다른 개념이다.

예상 동작

현재 state	bit_in	조합 value	다음 유효 예지의 state
S0 = 0	0	00	유지
S0 = 0	1	10	enable=1이면 S1
S1 = 1	0	00	유지
S1 = 1	1	01	enable=1이면 S0

rst는 state를 S0로 바꾸지만 value를 직접 00으로 초기화하지 않는다. 따라서 bit_in=1인 채 리셋 예지를 지나면 {state,value}=010이고, 이후 입력만 0으로 내리면 000이 된다.

Simulation 결과와 파형 분석

tb_mealy_toggle은 clock edge가 없는 시점의 입력 반응, edge에서의 state 전이와 reset 뒤 조합 출력을 11회 검사했다. 정상 로그는 PASS 11회, 67 ns 종료다. 입력 비트와 enable을 각각 바꾼 전체 파형에서 state는 edge에서만, value는 입력을 바꾼 직후에도 변한다. enable=0이면 state는 유지되지만 value는 현재 state와 bit_in으로 결정되므로 입력만 바꾸어도 달라질 수 있다.

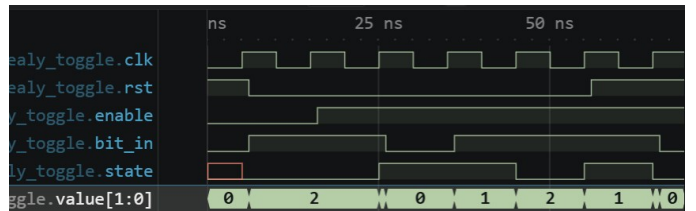


그림 21. 0~67 ns의 bit_in-state-value 변화와 끝 리셋.

검사 시점	시험 조건	예상 {state,value}
7 ns	S0에서 입력만 0→1	010
16 ns	enable=0인 예지	010
26 ns	enable=1, bit_in=1 예지 뒤 S1	101
27 ns	S1에서 입력만 1→0	100
37 ns	S1에서 입력만 0→1	101
66 ns / 67 ns	입력1인 reset 예지 / 입력만 0으로 변경	010 / 000

6~37 ns 확대 구간에서는 입력만 바꾸는 시점과 유효 edge를 함께 비교했다. 7 ns에는 S0에서 value=10, 27 ns에는 S1에서 00, 37 ns에는 S1에서 01이 예상된다. 실제 파형에서도 입력을 바꾼 직후 value만 변하고 state는 다음 유효 edge까지 유지되었다. 따라서 이 출력은 현재 state와 현재 입력을 함께 사용한다.



그림 22. 6~37 ns의 입력 변화와 clock edge 사이 조합 출력 반응.

오류 검출 및 복구

정상	
RTL 조건과 예상	S0/입력1→10, S1/입력1→01
실제 확인 및 의미	PASS 11회, 67 ns 종료
수정	
RTL 조건과 예상	두 출력식을 교환; 7 ns 예상값 010, 수정 RTL 계산값 001
실제 확인 및 의미	7 ns S0 input changes between clocks FAIL. 에지 전 조합 출력에서 검출
원복	
RTL 조건과 예상	원래 출력식 복원
실제 확인 및 의미	별도 실행 PASS 11회, 67 ns 종료

mealy_toggle.v의 두 상태별 출력식을 교환하고 TB는 변경하지 않았다. 입력을 1로 바꾼 7 ns에는 예상값 {state,value}=010이어야 하지만 수정 회로는 001을 낸다. 실제 TB의 S0 input changes between clocks 검사에서 FAIL했고, 원래 출력식으로 복구한 별도 실행은 11개 검사를 통과했다.

LAB2 FAIL S0 input changes between clocks time=7000
FATAL: C:\Users\yunji\ece2\ece2_2026\LAB2\07_mealy\sim\tb_mealy_toggle.sv:12: check failed
Time: 7000 Scope: tb_mealy_toggle.check

그림 23. 입력 변화 직후 조합 출력의 예상값/실제값이 다른 7 ns FAIL 로그.

I. 실험 8. Segment Scan

설계 구조와 scan 원리

segment_scan8은 32비트 digits에서 index=0...7이 가리키는 자리의 4비트 값을 nibble로 선택한다. 그 값에 대응하는 segments={a,b,c,d,e,f,g,dp} 패턴을 만들고, select로 한 자리를 선택한다. 내부 출력은 active-high다. 순차회로는 **한 자리 활성화 → 모든 자리 blank → 다음 자리 활성**을 반복한다. enable=0이면 index/blank가 유지되고, reset에서는 index=0, blank=1로 시작한다. blank에서 select=00이어도 조합 segments 값은 남아 있을 수 있다.

lab2_segment_scan은 논리 select의 비트 순서를 뒤집어 보드의 active-low seg_com으로 연결한다. tb_segment_scan8의 bank는 0~7과 8~F를 두 번씩 시험하는 TB 변수다. 초기-마지막 reset 2회와 2 bank×2바퀴×8자리×6검사=192회를 합해 **194회**를 확인한다.

index는 3비트이므로 7 다음에는 0으로 돌아간다. 별도 tick 없이 enable=1인 각 clock edge에서 활성화와 blank가 번갈아 변한다.

Segment pattern과 핵심 RTL

```
always @(posedge clk) begin
  if (rst) begin
    index <= 0;
    blank <= 1'b1;
  end else if (enable) begin
    blank <= ~blank;
    if (!blank) index <= index + 1'b1;
  end
end

nibble = digits >> (index * 4);
select = blank ? 8'h00 : (8'h01 << index);
```

두 번째 발체는 조합 블록의 두 줄이다. index로 선택한 nibble에 따라 같은 블록의 case가 아래 segment pattern을 정한다. blank=1에서는 자리 선택만 꺼지므로 select와 segments를 구별해 읽어야 한다.

숫자	segments hex	숫자	segments hex
0	FC	8	FE
1	60	9	F6
2	DA	A	EE

숫자	segments hex	숫자	segments hex
3	F2	B	3E
4	66	C	9C
5	B6	D	7A
6	BE	E	9E
7	E0	F	8E

예상 자리 전환

검사 시점	시험 조건	예상 index/select/segments	표시 의미
6 ns	reset	0/00/FC 가능	첫 자리 blank; segments=00 요구 아님
16 ns	enable 1	0/01/FC	숫자 0 활성화
26 ns	enable 0	0/01/FC	활성 상태 유지
36 ns	enable 1	1/00/60	다음 자리 준비 blank
46 ns	enable 0	1/00/60	blank 유지
56 ns	enable 1	1/02/60	숫자 1 활성화
1306 ns	마지막 reset	0/00/	index/blank 초기화

digits=76543210에서 index 0~7은 0~7을, FEDCBA98에서는 8~F를 가리킨다. 36 ns에는 index가 1로 바뀌지만 select=00인 blank 상태다. 56 ns에야 select=02가 되어 다음 자리가 켜진다.

Simulation 결과와 파형 분석

정상 로그는 **PASS 194회, 1306 ns 종료**를 기록한다. 두 bank를 두 바퀴씩 진행하고 중간 hold와 마지막 reset을 가했다. 전체 파형에서 index/select/segments의 자리 순서, 활성-blank 반복과 마지막 초기화를 확인했다. 0~F의 pattern은 TB 검사와 위 표로 대조한다.

첫 bank가 끝난 뒤 646 ns에 digits가 바뀌고 656 ns부터 둘째 bank를 검사한다. 확대 파형은 첫 bank의 두 자리 전환을 보여준다.

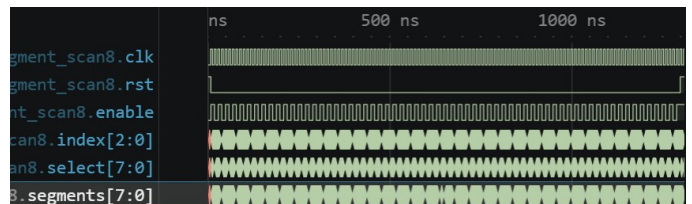


그림 24. 0~1306 ns의 자리 순회, 활성/blank 반복, hold 및 마지막 reset.

reset 해제 뒤 enable을 1/0으로 바꾸며 6~56 ns를 읽었다. index/select는 0/00→0/01→0/01→1/00→1/00→1/02, 숫자 0과 1의 segments는 FC/60이어야 한다. 확대 파형에서 활성 01/02 사이의 00 blank와 index 전환을 확인했다. blank는 자리 선택을 끄는 구간이며 segments 전체가 0이 되는 구간은 아니다.

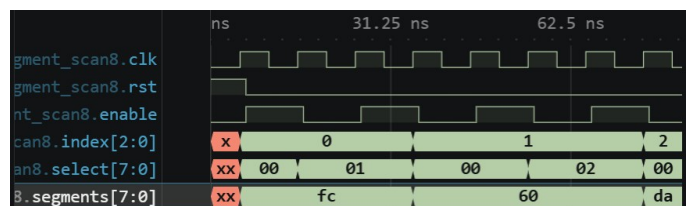


그림 25. 첫 두 자리의 활성-유지-blank-다음 자리 활성 관계.

오류 검출 및 복구

정상	
RTL 조건과 예상	select=blank ? 8'h00 : (8'h01 << index)
실제 확인 및 의미	PASS 194회, 1306 ns 종료; 최초 reset에서 select=00
수정	
RTL 조건과 예상	blank ? 8'h00 : 제거; 6 ns 예상값 index=0,select=00, 수정 RTL 계산값 0,01
실제 확인 및 의미	6 ns reset blanks digit zero FAIL. reset blank가 사라짐

원복	
RTL 조건과 예상	blank 조건 복원
실제 확인 및 의미	별도 실행 PASS 194회, 1306 ns 종료

segment_scan8.v의 select 식에서 blank 분기를 제거하고 TB는 변경하지 않았다. 초기 blank 슬롯에서도 첫 자리가 커져 6 ns에 예상값 index=0,select=00 대신 수정 회로의 index=0,select=01이 나타난다. 실제 TB의 reset blanks digit zero 검사에서 FAIL했고, 원래 식을 복구한 별도 실행은 194개 검사를 통과했다.

```
LAB2 FAIL reset blanks digit zero time=6000
FATAL: C:\Users\yunji\ece2\ece2_2026\LAB2\08_segment_scan\sim\tb_segment_scan8.v:12: check failed
Time: 6000 Scope: tb_segment_scan8.check
```

그림 26. reset 직후 blank 슬롯에서 자리 0이 커진 6 ns FAIL 로그.

J. 08A Integrated

1. 통합 시스템 구조

lab2_integrated는 8개 코어, 입력 처리, LCD 표시 및 출력 선택 회로를 묶는다. mode[2:0]은 reset에서 0이고 mode_press마다 0→1→...→7→0으로 순환한다. mode_press는 mode 변경과 동시에 circuit_reset=reset || mode_press를 발생시켜 코어를 초기화한다. step_press는 현재 선택된 코어의 한 단계 동작을 지시하며, 두 제어가 동시에 들어오면 코어에서는 reset이 우선한다.

모든 코어는 공통 clk를 사용하고, step 기반 코어는 mode 조건이 맞을 때만 enable을 받는다. 분주기들은 계속 같은 clock으로 진행하다 mode 변경 때 초기화된다. tick은 다른 코어의 clock이 아니라 Divider 동작을 확인하기 위한 출력이다. LED MUX는 현재 mode의 결과를 선택하고 7-segment는 mode 7에서만 활성화된다. LCD는 MODE 01~MODE 08과 각 mode 이름을 표시한다. 코어에는 mode_press를 포함한 circuit_reset이, LCD에는 global reset만 전달된다. LCD는 한 번의 화면 갱신 중 번호와 이름이 섞이지 않도록 표시할 mode를 고정한다.

하위 RTL의 역할은 다음과 같다.

RTL	역할
counter4.v, clock_divider.v	4비트 상·하향 계수, 분주 출력과 tick 생성
register_pair.v, shift_register4.v, piso4.v	저장·전달, 직렬 입력 시프트, 병렬 입력의 직렬 출력
moore_cycle.v, mealy_toggle.v, segment_scan8.v	상태 기반 출력, 상태·입력 기반 출력, 8자리 선택blank·segment 생성
input_frontend.v, button_onepulse.v	reset-mode 버튼·스위치 처리, step 버튼의 한 클록 펄스 생성
lcd_lab2_modes.v, lab2_integrated.v	LCD 모드 문자 전송, 8개 기능의 연결-mode 제어·출력 MUX

tb_lab2_integrated는 LED-scan·내부 mode/count를 검사한다. LCD ROM을 정답으로 읽지 않고 실제 버스의 lcd_data/lcd_rs/lcd_e로 32칸 화면을 재구성해 MODE nn·16자 이름·주소 80/C0·lcd_rw=0·버스 setup/유지 시간을 확인한다. simulation.json은 12개 RTL과 sim/tb_lab2_integrated.sv, simulation top tb_lab2_integrated를 지정한다.

2. Mode별 기능

0 / MODE 01 · UP DOWN COUNTER	
기능	Counter
step-입력 조건	step_press; switches[0] 방향
주요 예상 출력	LED 00→01→00→0F
1 / MODE 02 · CLOCK DIVIDER	
기능	Divider
step-입력 조건	공통 clk, step 불필요
주요 예상 출력	TB 분주비 10에서 30클록 동안 tick 3회; LED에 tick/divided/div50/div10/div2

2 / MODE 03 · REGISTER PAIR	
기능	Register
step-입력 조건	step_press; switches[0] load, [1] transfer, [7:4] 데이터
주요 예상 출력	led={stored,registered}: A0→3A→33

3 / MODE 04 · SHIFT REGISTER	
기능	Shift
step-입력 조건	step_press, switches[7] 직렬 입력
주요 예상 출력	LED 하위 4비트 08→04

4 / MODE 05 · PISO	
기능	PISO
step-입력 조건	step_press; switches[0]=1 load, 0 shift; [7:4] 데이터
주요 예상 출력	A1→40→81

5 / MODE 06 · MOORE FSM	
기능	Moore
step-입력 조건	step_press, switches[7] advance
주요 예상 출력	LED 0→1→2→0; 입력만 바꾸면 상태 유지

6 / MODE 07 · MEALY FSM	
기능	Mealy
step-입력 조건	step_press로 상태 전이, switches[7] 입력
주요 예상 출력	00→02(입력만 변경)→05(step)→04(입력 0)

7 / MODE 08 · 8 DIGIT SCAN	
기능	Segment scan
step-입력 조건	switches[7:4] 첫 자리, 자동 scan
주요 예상 출력	첫 자리 9에서 seg_data=F6; COM active-low-blank, LED=index

mode 7 다음 mode_press는 0으로 돌아가고 counter를 0으로 초기화한다. Mode 2의 A0→3A는 현재 입력이 아닌 이전 stored=A가 전달되는 경계조건이다. Mode 6의 LED는 {5'b00000,state,value}다. 처음 state=0,bit_in=0에서는 value=00이어서 LED가 00이다. step_press 없이 bit_in만 0→1로 바꾸면 state는 0을 유지하고 조합 출력 value만 00→10으로 변하므로 LED 전체 값은 00→02가 된다.

3. 핵심 제어 RTL

```
always @(posedge clk) begin
    if (reset) mode <= 0;
    else if (mode_press) mode <= mode + 1'b1;
end
// Each new mode starts from its initial state, even if step
is pressed too.
wire circuit_reset = reset || mode_press;

counter4 counter(clk, circuit_reset, step_press && mode==0,
    switches[0], count);
```

mode가 바뀌면 코어는 새 mode의 초기 상태로 돌아간다. 예시의 Counter처럼 step 기반 코어의 enable에는 step_press와 mode 조건을 함께 사용하고, 현재 mode의 결과만 LED MUX에서 선택한다.

4. 정상 통합 simulation

정상 실행은 **LAB2_INTEGRATED_PASS modes=8 checks=2848, 34326 ns 종료**였다. TB는 8개 mode, LCD 실제 버스 전송, mode 7 scan의 활성화 32회·blank 32회, mode/step 동시 입력과 최종 reset까지 검사했다. TB에서는 STABLE_CYCLES=3, DIVISOR=10으로 실행 시간을 줄였다. XDC는 Icarus 기능 simulation에 사용되지 않았다.

5. 대표 동작 검증

초기 reset 뒤 mode_press로 mode 0→7→0을 순회하고 각 mode에서 입력과 step_press를 가했다. LED는 현재 mode의 코어 결과를 선택하고, segment는 mode 7에서만 활성화되며, 순환 뒤 counter는 0이어야 한다. 전체 파형에서 mode·입력·LED·segment가 이 순서로 변하는 것을 확인했다. 세부 값은 다음 확대와 TB 검사로 대조한다.

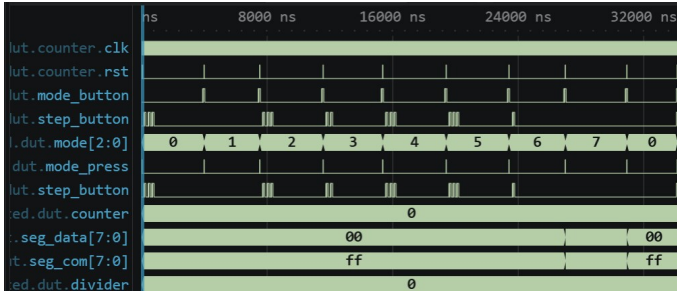


그림 27. 0~34326 ns의 mode 0→7→0 순환과 출력 선택.

mode 2에서 $sw=A1$ 로 load하고 33으로 바꾸어 transfer를 두 번 실행했다. LED는 $A0 \rightarrow 3A \rightarrow 33$ 으로 변해야 하며 확대 파형에서 이 순서를 확인했다. 첫 transfer에서 새 입력 3 대신 이전 저장값 A가 전달된다.



그림 28. 7500~8500 ns의 mode 2 Register load-이전 값 전달.

mode 4의 LCD 전송에서는 첫 줄 MODE 05, 둘째 줄 PISO가 예상된다. E 펄스 전에 데이터와 RS가 설정되고 전송 중 유지되어야 한다. 확대 파형에서 주소 80과 M/O/D/E 전송을 확인했으며, TB가 LCD 버스에서 재구성한 32칸 화면과 timing 검사로 전체 문자열을 검증했다.

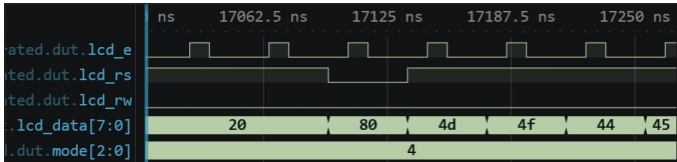


그림 29. 17050~17250 ns의 LCD 첫 줄 주소와 MODE 05 전송 시작.

mode 7에서 첫 자리 입력을 9로 두면 index 0의 $seg_data=F6$, 활성 COM의 active-low 패턴과 blank의 $seg_com=FF$ 가 예상된다. 확대 파형에서 활성 COM과 FF blank의 교대 및 index-segment 변화를 확인했다. TB의 32 active/32 blank 검사는 전체 scan 비율을 확인한다.

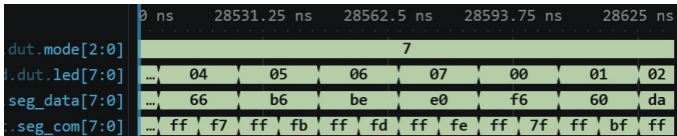


그림 30. 28500~28625 ns의 mode 7 segment 선택과 blank.

mode와 step을 동시에 입력하면 새 mode로 진행하되 코어 reset이 step보다 우선해야 한다. 마지막 global reset 뒤에는 mode=0, LED=0, $seg_com=FF$, $lcd_e=0$ 이 예상된다. 확대 파형에서 입력과 외부 출력의 전환 및 초기화를 확인했다. 내부 mode/count와 LCD 조건은 같은 정상 실행의 TB 검사로 확인했다.

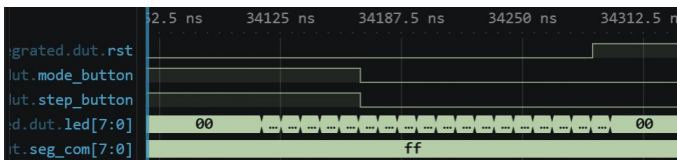


그림 31. 34000~34330 ns의 mode/step 동시 입력과 최종 reset.

6. 오류 검출 및 복구

LAB2/08A_integrated/src/counter4.v의 한 줄 $value \leq value + 4'd1$;을 $value \leq value + 4'd2$;로 바꾸고 TB는 변경하지 않았다. 첫 mode 0 증가에서 예상 LED 값은 01이지만 수정 회로는 02를 만든다. 실제 TB의 **346 ns counter increments once 검사에서 FAIL했고, 원래 RTL로 복구한 별도 실행은 modes=8 checks=2848**, 34326 ns 종료로 PASS했다.

정상	
RTL 조건과 예상	$value \leq value + 4'd1$; 첫 증가 LED 01
실제 확인 및 의미	PASS modes=8 checks=2848, 34326 ns 종료

수정	
RTL 조건과 예상	$value \leq value + 4'd2$; 예상값 01, 실제값 02
실제 확인 및 의미	346 ns counter increments once FAIL
원복	
RTL 조건과 예상	증가식을 4'd1로 복원, TB 유지
실제 확인 및 의미	별도 실행 PASS modes=8 checks=2848, 34326 ns 종료

LAB2_INTEGRATED_FAIL counter increments once time=346000
FATAL: C:\Users\yunji\ece2\ece2_2026\LAB2\08A_integrated\sim\tb_lab2_integrated.sv:23: check failed
Time: 346000 Scope: tb_lab2_integrated.check

그림 32. counter 증가량 +2 수정 뒤 346 ns의 LED 예상값 01/실제값 02 검출 로그.

K. Vivado 및 FPGA 보드 실험 계획

공통 실험 절차

Vivado에서는 각 실험의 RTL을 **Design Sources**, testbench를 **Simulation Sources**, lab2_*.xdc를 **Constraints**로 등록할 계획이다. lab2_*.x는 synthesis/implementation을 위한 design top, tb_*.x는 Behavioral Simulation을 위한 simulation top으로 구분한다. 08A는 RTL 12개, 다른 실험은 각 RTL 3개를 사용한다. 대상 부품은 교안의 xc7s75fpga484-1, 보드 메인 클록 B6은 1 kHz로 설정한다. Behavioral Simulation에서 사전 검증한 기능을 다시 확인한 뒤 synthesis, implementation, DRC 및 timing 확인, bitstream 생성, FPGA programming 순으로 실제 보드 검증을 진행한다. 이 단계들은 아직 수행하지 않았다.

물리 스위치와 N8 버튼은 input_frontend를, 08A의 N4 step 버튼은 button_onepulse를 거친다. 따라서 보드에서는 입력을 먼저 설정하고 안정된 뒤 버튼을 눌러야 한다. TB의 직접 입력 시점과 보드의 반응 시점은 같지 않다.

01 lab2_counter	
입력 설정-조작	K4 reset; DIPSW8=sw[0] 방향을 먼저 설정하고 N8 누름
예상 출력	LED[3:0] 0→15→0 또는 0→15 감소 순환; 상위 4비트 0
실제 확인할 항목	한 번 누름에 한 단계, 길게 누름 중 추가 증가 없음, 양방향 wrap
02 lab2_clock_divider	
입력 설정-조작	B6 1 kHz, K4 reset; N8-DIP는 분주비를 바꾸지 않음
예상 출력	LED[0]=500 Hz, [1]=100 Hz, [2]=20 Hz, [3]=1 Hz, [4]=1 ms tick, [7:5]=0
실제 확인할 항목	LED3의 0.5 s High/Low; 빠른 LED/tick은 측정 장비나 시간 분해가 가능한 기록으로 확인
03 lab2_register	
입력 설정-조작	DIP 상위 4비트 데이터, sw[0] load, sw[1] transfer를 설정한 뒤 N8
예상 출력	led={stored,value}: A1 입력→A0, 32→AA, 33→3A, 같은 33 재실행→33, F0 hold→33, K4→00
실제 확인할 항목	동시 제어에서 이전 stored 전달, hold-reset
04 lab2_shift_register	
입력 설정-조작	SW1=sw[7] 직렬 입력, N8 한 단계, K4 reset
예상 출력	LED[3:0] 0→8→4→A→5→2→1→0→0; 상위 4비트 0
실제 확인할 항목	입력만 변경하면 hold, 각 누름에서 한 자리 이동
05 lab2_piso	
입력 설정-조작	SW1~4에 A, SW8=sw[0] 1에서 N8 load; 0에서 N8 shift
예상 출력	led={value,000,serial_out}: A1→40→81→00→00
실제 확인할 항목	load 직후 첫 serial bit=1을 시프트 전에 읽고 이후 0,1,0 순서
06 lab2_moore	
입력 설정-조작	SW1 advance, N8 enable, K4 reset
예상 출력	LED[1:0] 00→01→10→00, 상위 6비트 0
실제 확인할 항목	스위치만 변경하거나 advance=0에서 press해도 상태 유지

07 lab2_mealy

입력 설정·조작	SW1 bit_in, N8 상태 전이, K4 reset
예상 출력	led={00000,state,value}: 대표 000→010→101→100→100→010
실제 확인할 항목	동기화된 스위치 입력 뒤 출력 변화와 press 뒤 상태 토글을 구분

08 lab2_segment_scan

입력 설정·조작	SW1~4=1001, K4 reset; N8은 스캔 진행에 불필요
예상 출력	첫 자리 9, 뒤 1~7; LED[2:0]=index; COM active-low-blank FF
실제 확인할 항목	자리 순서·blank·첫 자리 스위치 반영과 실제 표시

08A lab2_integrated

입력 설정·조작	B6 1 kHz; K4 reset, N8 mode, N4 step; 모드별 sw[7:0] 입력
예상 출력	LCD MODE 01~MODE 08과 이름, LED mode별 MUX, mode 7에서만 segment 활성화
실제 확인할 항목	mode 0→7→0, 코어별 예상 출력, mode 변경 시 코어 reset, mode+step 동시 입력의 reset 우선, 최종 K4 초기화

참고문헌

[1] 전자전기컴퓨터설계실험II, LAB2 실험 교안: Counter ~ Segment Scan 및 08A Integrated.

[2] Charles H. Roth, 『논리설계기초』 제7판, 강진구 역, Cengage Learning, 2017.

실험별 확인 사항

- **01 Counter.** down=0/1로 증가·감소 방향을 정하고 N8을 한 번씩 눌러 LED 하위 4비트가 한 단계씩 변하는지 본다. 15→0, 0→15 경계값과 버튼을 길게 눌러도 한 번의 press pulse만 생기는지를 확인한다.
- **02 Clock Divider.** B6의 1 kHz에서는 한 clock이 1 ms이므로 기본 DIVISOR=1000의 divided 주기는 1 s, High/Low는 각각 0.5 s다. tick은 매 1 s마다 1 ms 동안 HIGH이므로 LED 눈관찰보다 시간 분해가 가능한 측정·기록으로 확인한다. 분주비 10 출력은 10×1 ms=10 ms 주기이며, TB의 10 ns clock과 보드의 1 ms clock을 구분한다.
- **03 Register.** 데이터와 load/transfer 스위치를 먼저 설정하고 N8로 한 단계 실행한다. LED의 {stored,value}가 A load에서 A0, 입력 3의 transfer에서 AA, 동시 load·transfer에서 3A, 다음 transfer에서 33인지 확인해 같은 edge의 새 값이 아닌 이전 stored가 전달됨을 살핀다.
- **04 Shift Register.** serial_in을 설정한 뒤 N8을 한 번 누를 때마다 LED 하위 4비트가 0000→1000→0100처럼 한 자리씩 오른쪽으로 이동하는지 확인한다. 한 press pulse에 두 자리 이상 움직이지 않아야 한다.
- **05 PISO.** A(1010)를 load하면 value=A, serial_out=1이다. 이후 shift 전의 직렬 출력이 1→0→1→0인지 읽고, 각 shift 뒤 저장값이 A→4→8→0→0으로 변하는지 LED에서 구분해 확인한다.
- **06 Moore FSM.** advance 스위치를 1로 두고 N8을 누를 때 00→01→10→00인지 본다. advance=0이거나 버튼을 누르지 않은 동안에는 입력만 바뀌도 상태가 유지되는지 확인한다.
- **07 Mealy FSM.** 먼저 state=0에서 bit_in만 0→1로 바꾸면 value=00→10인지 본다. 그다음 N8로 state=1로 전이시키면 value=01이 되는지 확인해 입력 변화와 state 변화의 효과를 구분한다.
- **08 Segment Scan.** 1 kHz에서 한 자리의 active 1 ms와 blank 1 ms가 2 ms를 차지하므로, 각 자리는 **16 ms마다 1 ms** 켜진다. 반복률은 **62.5 Hz**, on duty는 **1/16=6.25%**다. 논리 select=01/02/00은 active-low seg_com=7F/BF/FF에 대응하며, blank에서 모든 COM이 꺼지고 첫 자리의 스위치 값이 표시되는지 확인한다.
- **08A Integrated.** K4로 reset한 뒤 N8로 mode를 바꾸고, mode별 스위치를 설정해 N4로 현재 코어를 한 단계 실행한다. LCD의 mode 이름, 현재 코어만 선택한 LED, mode 7에서만 켜지는 7-segment를 확인한다. mode 변경 시 코어 초기화와 mode/step 동시 입력의 reset 우선순위, 01~08 단독 실험과 같은 기능도 비교한다.

보드 결과는 실제 관찰 또는 측정 뒤에만 기록한다. XDC의 핀·clock 제약은 Vivado와 보드 단계에서 확인한다.